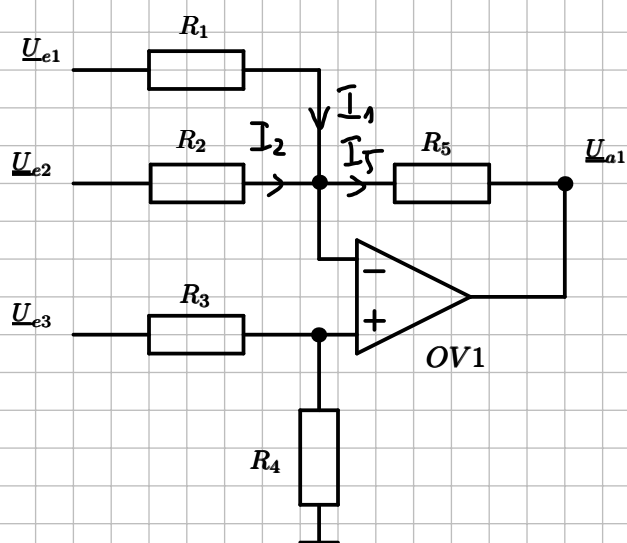


a) $A_1 = \frac{U_{a1}}{U_{e1}} = 2 \quad // \quad U_{e2} = U_{e3} = 0$



$$I_5 = I_1 + I_2 = \frac{U_{e1}}{R_1} + \frac{U_{e2}}{R_2} = -\frac{U_{a1}}{R_5}$$

$$\frac{U_{e1}}{R_1} = -\frac{U_{a1}}{R_5} \rightarrow A = \frac{U_{a1}}{U_{e1}} = -\frac{R_5}{R_1}$$

$$R_1 = \frac{R_5}{|A|} = \underline{5k\Omega}$$

b) $A_2 = \frac{U_{a1}}{U_{e2}} = 1 \quad // \quad U_{e1} = U_{e3} = 0 \quad R_2 = \frac{R_5}{|A_2|} = \underline{10k\Omega}$

c) $A_3 = \frac{U_{a1}}{U_{e3}} = 1,333 \quad // \quad U_{e1} = U_{e2} = 0$

$$U_{a1} = U_5 + U_{n12}$$

$$U_{e3} = U_3 + U_n$$

$$U_n = U_{n12}$$

$$U_{n12} = U_{e3} \cdot A_3 \cdot \frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + R_5}$$

$$U_{e3} = \overbrace{U_{e3} \cdot A_3 \cdot \frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + R_5}}^{U_n} + U_3$$

$$= \frac{1}{A_3}$$

$$U_3 = U_{e3} \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_n}$$


$$\cancel{U_{e3}} = \cancel{U_{e3}} \cdot A_3 \cdot \frac{1}{A_3} + \cancel{U_{e3}} \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_n} \rightarrow 1 = A_3 \frac{1}{A_3} + \frac{R_3}{R_3 + R_n}$$

$$R_3 - A_3 \cdot \frac{1}{A_3} R_3 + R_n - A_3 \frac{1}{A_3} R_n = R_3$$

$$\rightarrow R_h - A_3 \frac{1}{A_1} R_h = A_3 \frac{1}{A_1} R_3$$

$$\rightarrow R_h = \frac{A_3 \frac{1}{A_1} R_3}{1 - A_3 \frac{1}{A_1}} = \underline{1k \Omega}$$

d) nur OPV2 kann f_g aufweisen

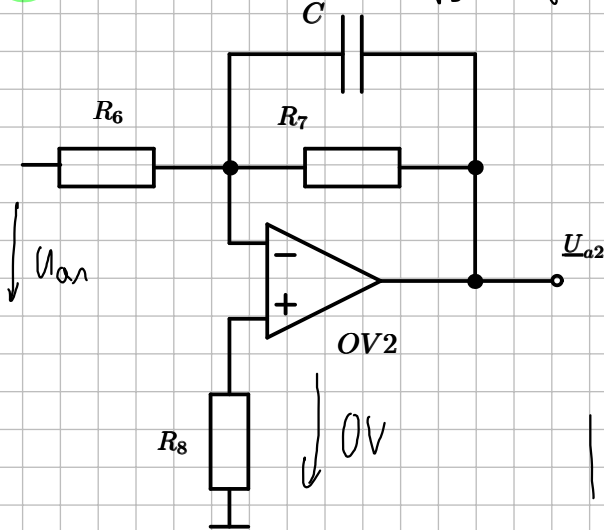

$$G = \frac{U_{a2}}{U_{an}} = \frac{R_7 \frac{1}{j\omega C}}{R_6 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R_7}{j\omega C R_7 + 1} \cdot \frac{1}{R_6}$$

$$= \frac{R_7}{R_6} \cdot \frac{1}{1 + j\omega \cdot (C R_7)}$$

$$\omega_g = \frac{1}{R_7 C}$$

$$|G(50kHz)| = \left| \frac{R_7}{R_6} \cdot \frac{1}{1 + j50k^{2\pi} \cdot (C R_7)} \right|$$

$$|G(50MHz)| = \frac{|G(50kHz)|}{100}$$

$$|G(50kHz)| = 100 |G(50MHz)|$$

$$\left| \frac{1}{1 + j\omega_{sens} \frac{1}{\omega_g}} \right| = 100 \left| \frac{1}{1 + j\omega_{stör} \frac{1}{\omega_g}} \right|$$

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \omega_{sens}^2 \frac{1}{\omega_g^2}}} = 100 \frac{1}{\sqrt{1 + \omega_{stör}^2 \frac{1}{\omega_g^2}}}$$

$$\rightarrow 1 + \omega_{stör}^2 \frac{1}{\omega_g^2} = 100^2 \cdot (1 + \omega_{sens}^2 \frac{1}{\omega_g^2})$$

$$\omega_{stör}^2 \frac{1}{\omega_g^2} = 100^2 + 100^2 \omega_{sens}^2 \frac{1}{\omega_g^2} - 1$$

$$\omega_{stör}^2 \frac{1}{\omega_g^2} - 100^2 \omega_{sens}^2 \frac{1}{\omega_g^2} = 100^2 - 1$$

$$\frac{1}{\omega_g^2} (\omega_{stör}^2 - 100^2 \omega_{sens}^2) = 100^2 - 1$$


$$\omega_g = \sqrt{\frac{\omega_{stör}^2 - 100^2 \omega_{sens}^2}{100^2 - 1}}$$

$$\rightarrow f_g = \sqrt{\frac{50^2 MHz^2 - 100^2 50k^2}{100^2 - 1}} = \underline{492,524 Hz}$$

e) $A_{OPV2}(\approx 0) = \omega = \frac{R_7}{R_6} \rightarrow R_7 = \underline{10k \Omega}$

$$f) \omega_g = \frac{1}{R_2 C} \rightarrow C = \frac{1}{R_2 \cdot \omega_g} = \frac{1}{\omega_k \cdot 2\pi \cdot 497,52k} = \underline{31,99 \text{ pF}}$$

h)

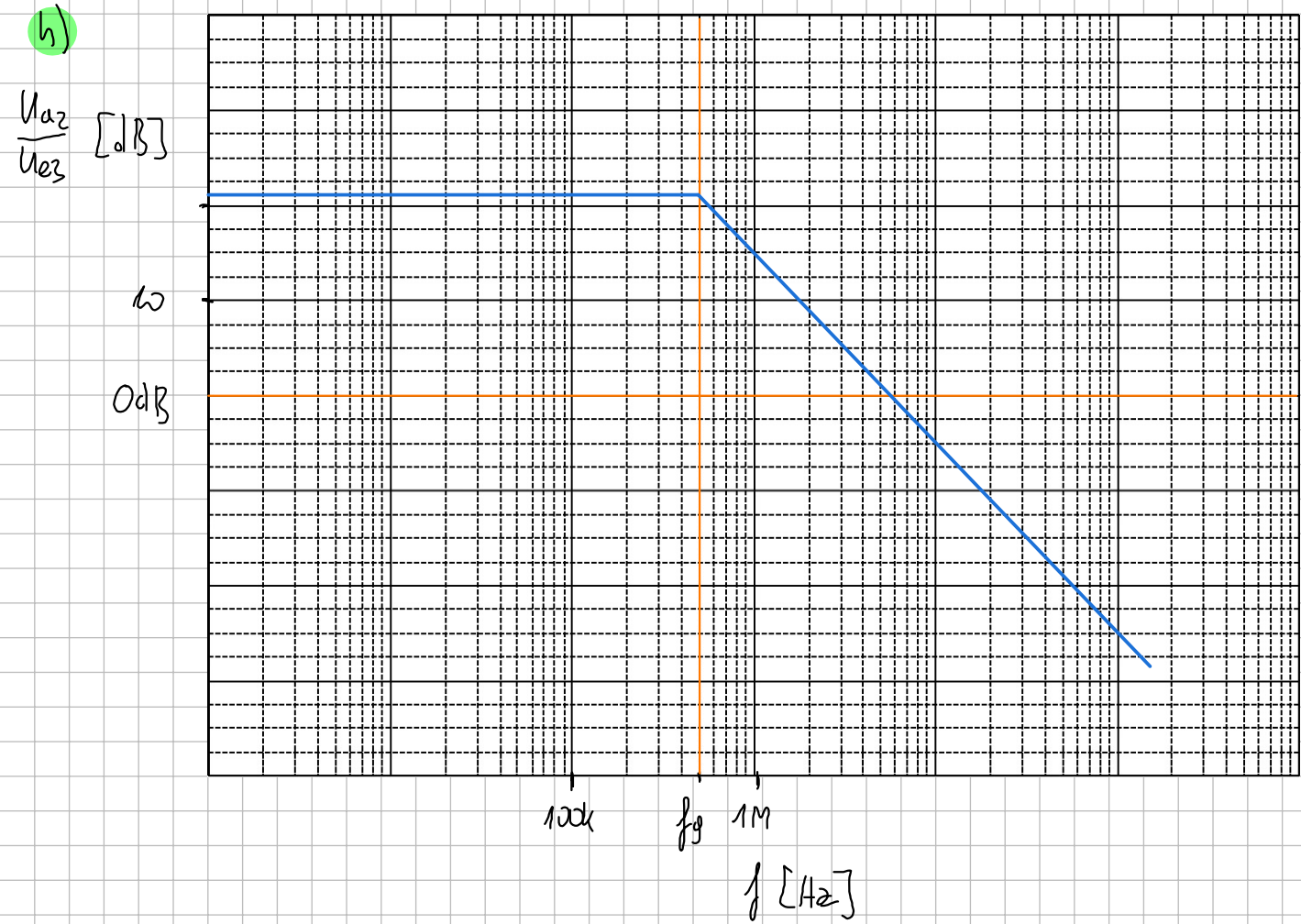

$$\frac{U_{a2}}{U_{e3}} = A_3 \cdot G = 1,333 \cdot \omega \cdot \frac{1}{j\omega \left(\frac{1}{2\pi \cdot 497,52k} \right) + 1}$$

$$A_0 = 13,33 \rightarrow A_{0dB} = 20 \cdot \log(13,33) = \underline{22,5 \text{ dB}}$$

$$\arg\left(\frac{u_{a2}}{u_{a3}}\right)$$

$$[^\circ]$$

0°



100k

f_g

1M

f [Hz]