



$$V_g = \frac{U_a}{U_{ep} - U_{en}}$$

$$\beta = \frac{-U_{ed}}{U_a}$$

$$V_{r\infty} = \frac{U_a}{U_e} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

$$V_{r\infty} = V_{r\infty} \cdot \vec{F}$$

$$U_{en} = U_e - U_{ed} = U_{e1}$$

$$U_{e1} = U_a \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_g = \frac{U_a}{U_e - U_{e1}} \Rightarrow \frac{U_a}{U_e - U_a \frac{R_1}{R_1 + R_2}}$$

$$U_e - U_a \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{U_a}{V_g} \quad / : U_a \Rightarrow \frac{U_e}{U_a} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{1}{V_g} \quad / + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{U_e}{U_a} = \frac{1}{V_g} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{R_1 + R_2 + R_1 V_g}{V_g (R_1 + R_2)} \rightarrow \frac{U_e}{U_a} = \frac{R_1 (1 + V_g) + R_2}{V_g (R_1 + R_2)} \quad / \uparrow^{-1} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{U_a}{U_e} = \frac{V_g (R_1 + R_2)}{R_1 (1 + V_g) + R_2} \Rightarrow \frac{U_a}{U_e} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{V_g}{1 + V_g + \frac{R_2}{R_1}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{V_g} + \frac{R_2}{R_1 V_g}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{U_a}{U_e} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{\frac{R_1 + R_2}{V_g R_1}}$$

$$NR: \beta = \frac{U_{en} - U_{ep}}{U_a}$$

$$\text{Superpos: } U_a = 0: U'_{en} = 0; U'_{ep} = U_e$$

$$U_e = 0: U''_{en} = U_a \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}; U''_{ep} = 0$$

$$U_{en} = U_a \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad U_{ep} = U_e$$

$$U_{ed} = U_{ep} - U_{en} = U_e - U_a \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\beta = \frac{-U_{ed}}{U_a} \Rightarrow \beta U_a = -U_{ed} = -\frac{U_a}{V_g}$$