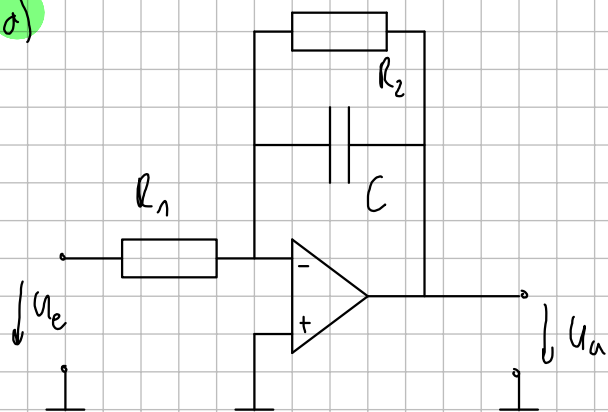


a)



b)

$$\frac{-10}{1 + \frac{j2\pi f}{1\text{kHz}}}$$

$$G = \frac{u_a}{u_e} = \frac{-R_2 \parallel C}{R_1} \rightarrow \frac{-R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$= \frac{-R_2}{j\omega C R_2 + 1} = -\frac{R_2}{j\omega C R_2 R_1 + R_1}$$

$$= -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{j\omega C R_2 + 1}$$

$\underbrace{\quad}_{s=1} \quad \underbrace{\quad}_{s=1442}$

$$R_2 = 10R_1$$

$$C = \frac{1}{1000R_2}$$